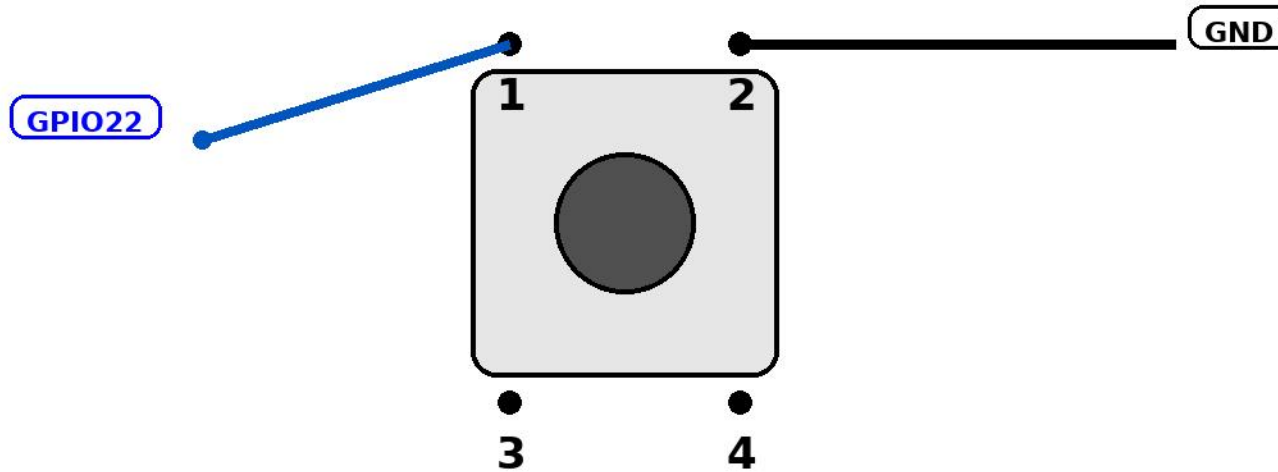


06 - TYST-KNAPP

Tryckknappen kopplar GPIO22 till GND när den trycks.



Använd två ben som sitter på motsatta sidor av knappens interna brytare.

Om det inte fungerar: vrid knappen 90 grader eller kontrollera med multimeter.